サンプルについて　以下は LabReportTex を用いて作成した架空の実験例です [1]。

レポートの基本情報

実験テーマ名	:	RC 低域通過フィルタの周波数特性
レポート執筆者	:	サンプル作成者
共同実験者	:	サンプル共同実験者
担当教員や TA 名	:	サンプル担当者
実験実施日	:	20XX 年 6 月 12 日
実施場所	:	電気電子実験室
時間	:	13:00–16:10
初回提出日	:	20XX 年 6 月 19 日

この PDF の読み方　黒い文章だけを読むと、一つの実験レポートになります。色付きの文章では使い方を短く説明し、灰色の枠には実際に使ったソースを示します。詳しい仕組みを確認したい場合は、プロジェクトの説明文書とサンプルソースをご覧ください。

[META-TITLE-AUTHOR-01]　レポート名と作成者は `config/metadata.tex` で変更します。ここに書いた内容は基本情報表に表示され、PDF のタイトルと作成者にも保存されます。

レポート情報を入力している部分　`config/metadata.tex`

```
% [DOC:META-TITLE-01]
\title{RC低域通過フィルタの周波数特性}
% [DOC:META-AUTHOR-01]
\author{サンプル作成者}

% [DOC:META-COURSE-01]
\course{電気電子工学基礎実験}
% [DOC:META-GROUP-01]
\group{A}
% [DOC:META-THEME-01]
\theme{04}
% [DOC:META-STUDENT-01]
\studentid{000000000}
% [DOC:META-PARTNER-01]
\experimentpartner{サンプル共同実験者}
% [DOC:META-STAFF-01]
\staff{サンプル担当者}
% [DOC:META-DATE-01]
\experimentdate{20XX年6月12日}
% [DOC:META-PLACE-01]
\place{電気電子実験室}
% [DOC:META-TIME-01]
\experimenttime{13:00--16:10}
% [DOC:META-DUE-01]
\reportfirstdue{20XX年6月19日}
%
```

灰色のソース欄について　灰色の枠は、このサンプル PDF だけで使う説明機能です。空のテンプレートには含まれていません。枠内のコードは、上の基本情報表を実際に作るときに読み込まれたものです。

基本情報の表示場所　科目名、テーマ番号、学籍番号、班は各ページの上部にも表示されます。共同実験者、担当者、実施日時、場所、提出日は、最初の基本情報表で確認できます。

ページ上部と余白　ページ上部の情報と下部中央のページ番号は、テンプレートが自動で配置します。余白も全ページで同じ設定になるため、通常は各章で個別に調整する必要はありません。

日本語と文書設定　このテンプレートは LuaLaTeX で日本語を組版します。文書の最初にある `\DocumentMetadata` は、PDF の言語を日本語に設定し、この例で使う新しいリスト設定も有効にします。

テンプレート設定を読み込んでいる部分　`report.tex`

```
% [DOC:MODULE-CORE-01] Core template configuration.
\input{../../../template/config/preamble}
% [DOC:MODULE-DIAGRAMS-01] Optional diagram module.
```

```
\input{../../../template/config/diagrams}
% [DOC:MODULE-LISTINGS-01] Optional source-code module.
\input{../../../template/config/listings}
% [DOC:MODULE-PLOTS-01] Optional PGFPlots module.
\input{../../../template/config/plots}
% [DOC:MODULE-COMMANDS-01] Public report metadata commands.
\input{../../../template/config/commands}
%
```

設定ファイルの読み込み　基本設定とレポート情報用の命令は常に読み込みます。このサンプルでは、回路図、コード、グラフも使うため、三つの追加設定を読み込んでいます。`config/sample-guide.tex` だけは説明表示専用で、テンプレート本体の機能ではありません。

1　目的

1.1　実験の背景

温度センサの出力を記録する予備観察では、ゆっくり変化する信号に加えて、数 kHz 付近の細かな振動が重なって表示された。この振動が記録値の読み取りを不安定にするため、測定信号から高い周波数成分を減衰させる前処理回路が必要になった。

抵抗とコンデンサで構成される一次 RC 低域通過フィルタは、少ない素子で構成でき、遮断周波数を素子値から直接予測できる。そこで本実験では、RC 低域通過フィルタを実際に構成し、入力周波数を変化させたときの出力振幅と位相差を測定することにした。

低い周波数では出力が入力にほぼ追従し、遮断周波数付近では利得が $-3\,\mathrm{dB}$、位相差が -45° 付近になると予想した。さらに高い周波数では、周波数が 10 倍になるごとに利得がおよそ $20\,\mathrm{dB}$ 低下し、位相差は -90° に近づくと考えた。

見出し構造の補足　本文は `\section` と `\subsection` で段階的に分け、各見出しに `\label` を付けています。

1.2　到達目標

本実験の到達目標を以下に示す。

- RC 低域通過フィルタの振幅特性と位相特性を測定する。
- 測定した素子値から遮断周波数を予測する。
- 利得、位相差および曲線近似から遮断周波数を推定する。
- 理論値と測定値の差を整理し、主な誤差要因を検討する。

目標を箇条書きにするコード　`sections/01-purpose.tex`

```
\begin{itemize}[leftmargin=2.8em,nosep]
  \item RC 低域通過フィルタの振幅特性と位相特性を測定する。
  \item 測定した素子値から遮断周波数を予測する。
  \item 利得、位相差および曲線近似から遮断周波数を推定する。
  \item 理論値と測定値の差を整理し、主な誤差要因を検討する。
\end{itemize}
%
```

［**LIST-ITEMIZE-01**］　順番を付けずに項目を並べるときは、`itemize` を使います。各項目は `\item` から書き始めます。

左余白の補足　`leftmargin=2.8em` で、リスト全体の左側の空きを調整しています。

項目間隔の補足　`nosep` を付けると、項目どうしの間隔を小さくできます。

1.3　確認する量

実験中に直接読み取る量と、測定後に計算する量を区別した。直接読み取る量は入力振幅、出力振幅、二つの波形の時間差である。これらを用いて、次の量を比較する。

- 振幅比 $V_{\mathrm{out}}/V_{\mathrm{in}}$
- デシベル表示の利得 G
- 入出力間の位相差 ϕ
- 利得残差 $G_{\mathrm{measured}} - G_{\mathrm{theory}}$
- 三回の繰り返し測定から求める標準偏差

同じリストを使い分ける例　同じ `itemize` でも、`itemsep` を指定すると各項目の間隔を広げられます。

以上の量を用いて、通過域、遷移域、減衰域の特徴を順に確認する。理論式は節 2、装置と手順は節 3、測定値は節 4、測定値の解釈は節 5 に示す。

［**REF-SECTION-01**］　節のラベルを `\cref` に渡すと、「節」を含む参照を自動で出力できます。

複数の節を参照する場合　複数の節を個別に参照しても、リンク先は各 `\label` に対応します。

2　原理

2.1　複素インピーダンス

抵抗とコンデンサから構成される一次 RC 低域通過フィルタを考える。入力電圧を V_{in}、コンデンサ両端の出力電圧を V_{out} とする。複素数を用いた回路計算の基本的な整理は複数の資料を参照した [2–4]。

角周波数を $\omega = 2\pi f$、虚数単位を j とすると、コンデンサのインピーダンスは式 (1) で表される。

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} \tag{1}$$

一つの数式を書くコード　`sections/02-theory.tex`

```
\begin{equation}
  Z_C=\frac{1}{j\omega C}
  \label{eq:capacitor}
\end{equation}
%
```

［**MATH-EQUATION-01**］　一つの数式を独立して表示するときは `equation` を使います。後から本文で参照するため、式の中に `\label` も付けています。

複素周波数 s を用いる場合、$s \in \mathbb{C}$ とし、定常正弦波では $s = j\omega$ と置く。本実験で扱う周波数は $f \in \mathbb{R}_{>0}$ である。

［**MATH-AMSSYMB-01**］　`amssymb` が提供する `\mathbb` を使い、複素数全体と正の実数全体を表しています。

2.2　伝達関数

抵抗とコンデンサの直列回路に分圧則を適用する。伝達関数を $H(j\omega) \coloneqq V_{\mathrm{out}}/V_{\mathrm{in}}$ と定義すると、導出過程は式 (2)〜(3) となる。

$$V_{\mathrm{out}} = \frac{Z_C}{R + Z_C} V_{\mathrm{in}} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} H(j\omega) &\coloneqq \frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{in}}} \\ &= \frac{Z_C}{R + Z_C} \\ &= \frac{1}{1 + j\omega RC}. \end{aligned} \tag{3}$$

複数行の式をそろえるコード　sections/02-theory.tex

```
\begin{align}
  V_{\mathrm{out}}
    &=\frac{Z_C}{R+Z_C}V_{\mathrm{in}}
      \label{eq:divider}\\
  H(j\omega)
    &\coloneqq\frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{in}}}
      \label{eq:definition}\\
    &=\frac{Z_C}{R+Z_C}
      \label{eq:substitution}\\
    &=\frac{1}{1+j\omega RC}.
      \label{eq:transfer}
\end{align}
%
```

［**MATH-ALIGN-01**］ 複数行の式で等号の位置をそろえるときは `align` を使います。`&` を置いた位置が縦にそろい、必要な行にはそれぞれラベルを付けられます。

数式の補足　`\coloneqq` は「ここで定義する」ことを明示する `mathtools` の記号です。

［**REF-RANGE-01**］ 連続する式をまとめて示す場合は `\crefrange` を使います。ここでは式の開始番号と終了番号が範囲表示になります。

2.3　振幅特性と位相特性

式 (3) の絶対値と偏角を求めると、振幅比、利得、位相差は式 (4)〜(5) で表される。

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \tag{4}$$

$$G = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

$$\phi = -\tan^{-1}(\omega RC). \tag{5}$$

［**REF-CAPITAL-01**］ 文頭から参照を始める場合は `\Cref` を使用できます。

参照の補足　`cleveref` はラベルの種類を判定し、式には「式」、図には「図」、表には「表」を自動で付けます。

低周波数側と高周波数側の概略を比較するため、利得の漸近形を式 (6) に示す。

$$G(f) \simeq \begin{cases} 0, & f \ll f_c, \\ -20 \log_{10}\left(\dfrac{f}{f_c}\right), & f \gg f_c. \end{cases} \tag{6}$$

［**MATH-DCASES-01**］ 条件によって式を分ける例では、`mathtools` の `dcases` を使用しています。

2.4　遮断周波数と時定数

振幅比が $1/\sqrt{2}$ となる周波数を遮断周波数 f_c とする。遮断周波数と時定数 τ は、式 (7)〜(8) で表される。

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \tag{7}$$

$$\tau = RC. \tag{8}$$

抵抗の公称値 $1.00\,\mathrm{k\Omega}$、コンデンサの公称値 $0.100\,\mu\mathrm{F}$ を代入すると、予測値は式 (9) となる。

$$f_{c,\mathrm{nominal}} = 1.59 \times 10^{3}\,\mathrm{Hz} \tag{9}$$

次の式は計算途中で用いた時定数であり、本文から参照していない。

$$RC = 1.00 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$$

［**MATH-SHOWONLYREFS-01 ／ MATH-SIUNITX-01**］ `showonlyrefs` は参照した式だけに番号を付けます。数値と単位には `\qty{1.00}{\kilo\ohm}` を使います。

リンクなし参照の例　星付き形式ではリンクを付けずに、式 (7)、式 (7) のような参照文字列だけを出力できます。

リンクなし範囲参照の例　範囲にも星付き形式があり、式 (7)〜(8)、式 (7)〜(8) のように使用できます。

2.5　波形から求める位相差

オシロスコープで観測した二つの波形について、入力波形より出力波形が Δt だけ遅れたとする。一周期を $T = 1/f$ とすれば、位相差は式 (10) から計算できる。

$$\phi = -360\frac{\Delta t}{T} = -360 f \Delta t \tag{10}$$

例えば $f = 1.60\,\mathrm{kHz}$、$\Delta t = 80\,\mu\mathrm{s}$ の場合、$\phi \simeq -46^\circ$ となる。

2.6　素子公差による予測範囲

抵抗とコンデンサがそれぞれ公称値から変化すると、遮断周波数も変化する。ここでは抵抗を 0.98–$1.02\,\mathrm{k\Omega}$、コンデンサを 0.095–$0.105\,\mu\mathrm{F}$ の範囲として、上下限を計算した。

$$f_{c,\min} = \frac{1}{2\pi R_{\max} C_{\max}} = 1.49\,\mathrm{kHz} \tag{11}$$

$$f_{c,\max} = \frac{1}{2\pi R_{\min} C_{\min}} = 1.71\,\mathrm{kHz}. \tag{12}$$

式 (11)〜(12) は、素子値だけから予想した遮断周波数の範囲である。

［**REF-RANGE-CAPITAL-01**］ 文頭で範囲参照を使う場合は `\Crefrange` を使用します。

2.7　記号と周波数領域

本報告で使用する主な記号を以下にまとめる。

R	抵抗値
C	静電容量
f	入力信号の周波数
ω	角周波数
G	デシベル表示の利得
ϕ	入出力間の位相差

f_c　遮断周波数

τ　時定数

［**LIST-DESCRIPTION-01**］ 用語や記号と説明を対応させる場合は `description` 環境が使いやすいです。

測定結果は次の三領域に分けて整理する。

通過域　利得が 0 dB に近く、入力信号がほぼ保たれる領域

遷移域　利得と位相差が大きく変化し、遮断周波数を含む領域

減衰域　高周波成分が明確に減衰する領域

説明リストの補足　ラベル幅と左余白を別々に指定すると、長さの異なる用語でも説明文の開始位置をそろえられます。

3　実験方法

3.1　使用機器

使用機器と素子を以下に示す。

- 信号発生器：Sample Generator A
- オシロスコープ：Sample Scope B
- デジタルマルチメータ：Sample Meter C
- 10 倍受動プローブ：2 本
- 金属皮膜抵抗：公称値 1.00 kΩ
- フィルムコンデンサ：公称値 0.100 µF
- ブレッドボード、接続線、BNC 変換端子

［**LIST-BASIC-01**］ LaTeX の基本 `list` 環境では、第 1 引数にラベル、第 2 引数に余白や項目間隔を記述できます。

各機器の主な設定と用途を表 1 に示す。機器の仕様は、校正記録と公開資料を参照して整理した [5–7]。

表 1: 使用機器の設定と用途

機器	主な設定	本実験での用途
信号発生器	正弦波、1.00 V、出力抵抗 50 Ω	100 Hz から 10 kHz まで周波数を変化させ、RC 回路へ一定振幅の信号を入力する。
オシロスコープ	2 チャンネル、AC 結合、時間差カーソル	入力波形と出力波形を同時に表示し、振幅と二つの波形の時間差を読み取る。
デジタルマルチメータ	抵抗測定、容量測定	回路を構成する前に抵抗値と静電容量を三回ずつ測定する。
10 倍プローブ	入力容量 12 pF、入力抵抗 10 MΩ	回路への負荷を小さくしながら、入力側と出力側の電圧を測定する。

幅に合わせて文章を折り返す表のコード　`sections/03-method.tex`

```
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{使用機器の設定と用途}
  \label{tab:equipment}
  \begin{tabularx}{\linewidth}{
     >{\raggedright\arraybackslash}p{0.20\linewidth}
```

```
    >{\raggedright\arraybackslash}p{0.22\linewidth}
    >{\raggedright\arraybackslash}X}
  \toprule
  機器 & 主な設定 & 本実験での用途 \\
  \midrule
  信号発生器
    & 正弦波、\qty{1.00}{\volt}、出力抵抗 \qty{50}{\ohm}
    & \qty{100}{\hertz} から \qty{10}{\kilo\hertz} まで周波数を変化させ、RC 回路へ一定振幅の信号を入力する。\\
  オシロスコープ
    & 2 チャンネル、AC 結合、時間差カーソル
    & 入力波形と出力波形を同時に表示し、振幅と二つの波形の時間差を読み取る。\\
  デジタルマルチメータ
    & 抵抗測定、容量測定
    & 回路を構成する前に抵抗値と静電容量を三回ずつ測定する。\\
  10 倍プローブ
    & 入力容量 \qty{12}{\pico\farad}、入力抵抗 \qty{10}{\mega\ohm}
    & 回路への負荷を小さくしながら、入力側と出力側の電圧を測定する。\\
  \bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}
%
```

［**TABLE-TABULARX-01**］ `tabularx` の `X` 列は、表の残った幅を使います。文章が長い場合は、列の中で自動的に折り返されます。

固定幅列の補足　最初の二列には折り返し可能な `p` 列を使い、機器名と設定の列幅を固定しています。

3.2　素子値の予備測定

抵抗とコンデンサを回路へ取り付ける前に、それぞれ三回測定した。端子に触れないように部品を固定し、測定値が安定してから記録した。結果を表 2 に示す。

表 2: 素子値の予備測定結果


素子	1 回目	2 回目	3 回目	平均値	測定時の状態
抵抗	0.998 kΩ	0.999 kΩ	0.998 kΩ	0.998 kΩ	端子間を直接測定し、周囲温度は 24 °C であった。
コンデンサ	0.101 µF	0.101 µF	0.100 µF	0.101 µF	測定前に端子を短絡して残留電荷を除いた。

［**TABLE-PCOLUMN-01**］ 数値列には固定幅の `p` 列を使い、狭い列の中でも内容を自動的に折り返しています。


［**TABLE-BOOKTABS-01**］ `booktabs` の `\toprule`、`\midrule`、`\bottomrule` で表の横罫線を整理しています。

配置の補足　この表は測定方法の直後に置くため、`float` が提供する位置指定 `[H]` を使用しています。

3.3　回路と測定装置

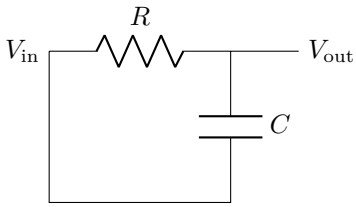

(a) RC 低域通過回路

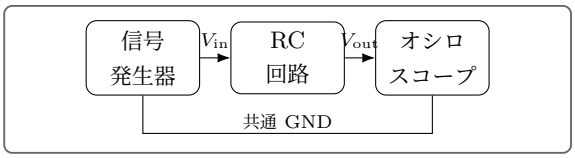

(b) 測定装置の接続

図 1: RC 回路と測定装置

RC 回路を描いている部分　sections/03-method.tex

```
\draw
  (0,0) node[left]{$V_{\mathrm{in}}$}
  to[R,l=$R$] (2.4,0)
  -- (3.3,0) node[right]{$V_{\mathrm{out}}$}
  (2.4,0) to[C,l=$C$] (2.4,-2)
  -- (0,-2) -- (0,0);
%
```

図 1 に回路と装置の接続を示す。信号発生器の出力を抵抗へ接続し、コンデンサ両端を出力とした。オシロスコープの CH1 で入力電圧、CH2 で出力電圧を同時に測定した。回路構成と装置接続の詳細は図 1(a)〜1(b) に分けて示している。

［**DIAG-CIRCUIT-01**］ 図 1(a) は `circuitikz` の抵抗素子とコンデンサ素子を接続して描いています。

［**DIAG-TIKZ-01**］ 図 1(b) の装置は TikZ の `positioning` で相対配置し、`arrows.meta` の矢印で信号方向を示しています。

座標計算の補足　共通 GND の文字位置は、`calc` を用いて信号発生器とオシロスコープの中点から求めています。

［**DIAG-FRAME-01**］ `mdframed` は注釈を囲むためではなく、ここでは測定装置全体を一つの枠線図として囲むために使用しています。

［**FIG-SUBFIGURE-01**］ 二つの `subfigure` を一つの `figure` に入れると、個別の小見出しと全体の図題を付けられます。

子図をまとめて参照する場合　二つの子図のラベルを `\crefrange` に渡すと、子図番号を一つの範囲として表示できます。

3.4　測定許可の判定

自動記録を開始する条件として、CH1 の入力振幅が設定範囲内にあり、CH2 の波形が安定していることの両方を確認した。この判定を概念的な論理回路として図 2 に示す。

［**DIAG-LOGIC-01**］ `circuits.logic.US` の `and gate` を使い、二つの条件が同時に成立する判定を描いています。

3.5　プローブ補償と波形確認

測定開始前に信号発生器とオシロスコープを 10 min 動作させた。プローブ倍率を両チャンネルとも 10 倍に設定し、校正端子の矩形波を用いて補償を調整した [8]。その後、1.60 kHz の正弦波を入力し、遮断周波数

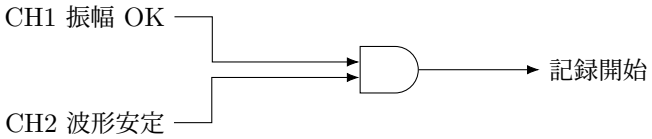


図 2: 測定許可条件の概念論理

付近で二つの波形が安定して表示されることを確認した。

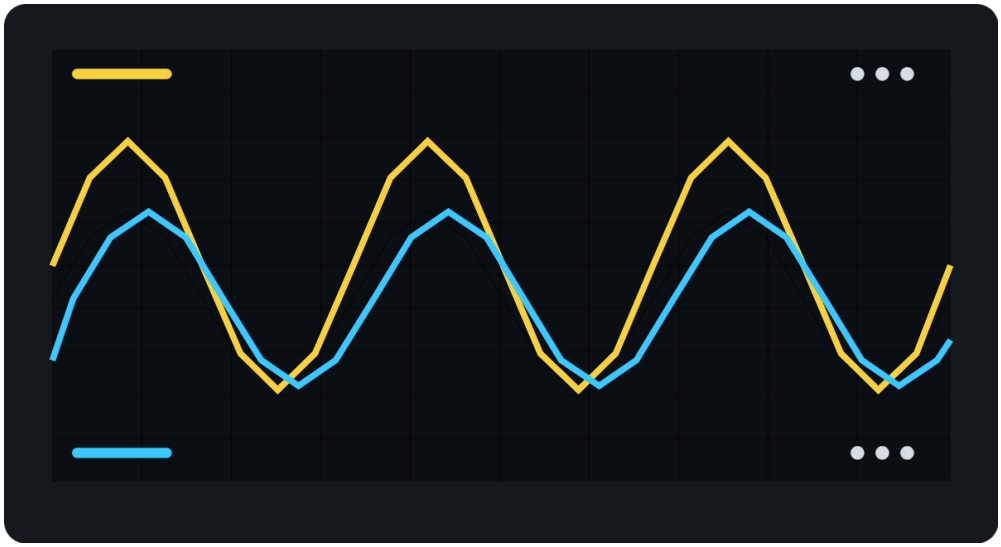


図 3: 遮断周波数付近で観測した入力波形と出力波形

外部画像を挿入するコード　sections/03-method.tex

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.82\linewidth]{oscilloscope-waveform.png}
  \caption{遮断周波数付近で観測した入力波形と出力波形}
  \label{fig:oscilloscope-waveform}
\end{figure}
%
```

［**FIG-IMAGE-01**］　画像は `\includegraphics` で読み込みます。ここでは `width=0.82\linewidth` とし、本文幅より少し小さく表示しています。

画像パスの補足　`report.tex` の `\graphicspath` により、ファイル名だけで `figures/` 内の画像を参照できます。

ハイパーリンクの補足　図番号や文献 URL には `hyperref` がリンクを付けますが、`hidelinks` により枠線は表示されません。

3.6　測定条件

測定中に一定とする条件を以下に示す。

- 入力波形は正弦波とし、入力振幅は 1.00 V に保つ。
- 周波数は低い側から高い側へ変化させ、遮断周波数付近では測定間隔を小さくする。
- 各周波数で振幅と時間差を三回読み取る。
- 周波数変更後は波形が安定してから記録する。
- 入力と出力のグラウンドは共通にする。

条件整理の補足　同じ `itemize` 環境を、目的だけでなく測定中に固定する条件の整理にも使用できます。

3.7　測定手順

測定手順は次のとおりとした。

(1) 抵抗値と静電容量を三回測定し、平均値を求める。

(2) 図 1(a) の回路を構成し、配線を目視確認する。

(3) 信号発生器を正弦波、100 Hz、1.00 V に設定する。

(4) CH1 と CH2 の零点、電圧軸および時間軸を調整する。

(5) 100 Hz から 10 kHz まで周波数を変化させ、振幅と時間差を記録する。

(6) 1.30–2.00 kHz では測定点を追加する。

(7) 2.00 kHz から 500 Hz まで逆方向にも測定し、走査方向の差を確認する。

(8) 測定終了後に入力を停止し、回路を取り外す。

番号付きの手順を書くコード　`sections/03-method.tex`

```
\begin{enumerate}[label=(\arabic*),leftmargin=3em,itemsep=0.25em]
  \item 抵抗値と静電容量を三回測定し、平均値を求める。
  \item \cref{fig:rc-circuit}の回路を構成し、配線を目視確認する。
  \item 信号発生器を正弦波、\qty{100}{\hertz}、\qty{1.00}{\volt} に設定する。
  \item CH1 と CH2 の零点、電圧軸および時間軸を調整する。
  \item \qty{100}{\hertz} から \qty{10}{\kilo\hertz} まで周波数を変化させ、振幅と時間差を記録する。
  \item \qtyrange{1.30}{2.00}{\kilo\hertz} では測定点を追加する。
  \item \qty{2.00}{\kilo\hertz} から \qty{500}{\hertz} まで逆方向にも測定し、走査方向の差を確認する。
  \item 測定終了後に入力を停止し、回路を取り外す。
\end{enumerate}
%
```

[LIST-ENUMERATE-01]　順番が大切な手順には `enumerate` を使います。`label=(\arabic*)` を付けると、番号を「(1)」の形にできます。

3.8　データの保存形式

測定値は CSV ファイルへ保存した。各列の意味を以下に示す。

`frequency_hz`	入力周波数（Hz）
`gain_measured`	測定した利得（dB）
`gain_theory`	素子値から計算した利得（dB）
`phase_measured`	測定した位相差（°）
`phase_theory`	理論式から計算した位相差（°）
`residual_db`	測定利得と理論利得の差（dB）

ファイル名は `frequency-response.csv` とし、解析プログラムから同じ名前で読み込んだ。

[CODE-INLINE-01]　本文中の短いファイル名や変数名は、`listings` の `\lstinline` で等幅表示できます。

4　実験結果

4.1　周波数応答の測定値

各周波数で得られた入力振幅、出力振幅、利得および位相差を表 3 に示す。入力振幅は全測定点で 1.00 V に調整した。

表 3: 周波数応答の測定結果

領域	周波数 / Hz	入力 / V	出力 / V	利得 / dB	位相差 / °
通過域	100	1.00	1.00	0.00	−4
	200	1.00	0.99	−0.09	−7
	300	1.00	0.98	−0.17	−11
	500	1.00	0.96	−0.35	−18
	700	1.00	0.92	−0.73	−24
遷移域	1000	1.00	0.85	−1.41	−33
	1300	1.00	0.78	−2.20	−40
	1500	1.00	0.73	−2.78	−44
	1600	1.00	0.70	−3.10	−46
	1800	1.00	0.66	−3.61	−49
	2000	1.00	0.62	−4.15	−52
減衰域	3000	1.00	0.46	−6.70	−62
	5000	1.00	0.30	−10.46	−73
	7000	1.00	0.22	−13.05	−77
	10 000	1.00	0.16	−15.92	−81

同じ分類を複数行にまとめる表のコード　sections/04-results.tex

```
\begin{table}[H]
  \centering
  \caption{周波数応答の測定結果}
  \label{tab:frequency-response}
  \small
  \setlength{\tabcolsep}{3.5pt}
  \begin{tabularx}{\linewidth}{
     >{\centering\arraybackslash}p{0.12\linewidth}
     >{\centering\arraybackslash}p{0.13\linewidth}
     >{\centering\arraybackslash}p{0.11\linewidth}
     >{\centering\arraybackslash}p{0.11\linewidth}
     >{\centering\arraybackslash}p{0.13\linewidth}
     >{\centering\arraybackslash}X}
    \toprule
    領域 & 周波数 / \unit{\hertz} & 入力 / \unit{\volt} & 出力 / \unit{\volt} & 利得 / \unit{\decibel} & 位相差 / \unit{\
        degree} \\
    \midrule
    \multirow{5}{*}{通過域}
      & \num{100} & \num{1.00} & \num{1.00} & \num{0.00} & \num{-4} \\
      & \num{200} & \num{1.00} & \num{0.99} & \num{-0.09} & \num{-7} \\
      & \num{300} & \num{1.00} & \num{0.98} & \num{-0.17} & \num{-11} \\
      & \num{500} & \num{1.00} & \num{0.96} & \num{-0.35} & \num{-18} \\
      & \num{700} & \num{1.00} & \num{0.92} & \num{-0.73} & \num{-24} \\
    \midrule
    \multirow{6}{*}{遷移域}
      & \num{1000} & \num{1.00} & \num{0.85} & \num{-1.41} & \num{-33} \\
      & \num{1300} & \num{1.00} & \num{0.78} & \num{-2.20} & \num{-40} \\
      & \num{1500} & \num{1.00} & \num{0.73} & \num{-2.78} & \num{-44} \\
      & \num{1600} & \num{1.00} & \num{0.70} & \num{-3.10} & \num{-46} \\
      & \num{1800} & \num{1.00} & \num{0.66} & \num{-3.61} & \num{-49} \\
      & \num{2000} & \num{1.00} & \num{0.62} & \num{-4.15} & \num{-52} \\
    \midrule
    \multirow{4}{*}{減衰域}
      & \num{3000} & \num{1.00} & \num{0.46} & \num{-6.70} & \num{-62} \\
      & \num{5000} & \num{1.00} & \num{0.30} & \num{-10.46} & \num{-73} \\
      & \num{7000} & \num{1.00} & \num{0.22} & \num{-13.05} & \num{-77} \\
      & \num{10000} & \num{1.00} & \num{0.16} & \num{-15.92} & \num{-81} \\
    \bottomrule
  \end{tabularx}
\end{table}
%
```

［**TABLE-MULTIROW-01**］ `multirow` を使うと、「通過域」のような同じ分類名を複数行にまとめて表示できます。最初の数字には、まとめたい行数を指定します。

表の幅に関する補足　数値列には固定幅の `p` 列、最後の列には残り幅を使う `X` 列を組み合わせています。

100–700 Hz では出力振幅が入力振幅に近く、利得の低下は 1 dB 未満であった。1.30–2.00 kHz では利得と位相差が大きく変化し、1.60 kHz で利得 −3.10 dB、位相差 −46° を得た。5 kHz 以上では出力振幅が明確に小さくなった。

4.2　遮断周波数付近の繰り返し測定

遮断周波数付近の五つの周波数では、出力振幅を三回ずつ読み取った。利得へ換算した結果と標準偏差を表 4 に示す。

表 4: 遮断周波数付近の繰り返し測定

周波数 / Hz	1 回目 / dB	2 回目 / dB	3 回目 / dB	平均 / dB	標準偏差 / dB
1300	−2.18	−2.22	−2.20	−2.20	0.02
1500	−2.75	−2.80	−2.79	−2.78	0.03
1600	−3.08	−3.12	−3.10	−3.10	0.02
1800	−3.58	−3.63	−3.62	−3.61	0.03
2000	−4.12	−4.18	−4.15	−4.15	0.03

［**TABLE-REPEAT-01**］　単純な数値の比較では標準の `tabular` も使用できます。ここでは列を右寄せして桁を比較しやすくしています。

三回の測定値の標準偏差は 0.02–0.03 dB であり、同じ条件での短時間の繰り返しに対しては大きなばらつきは見られなかった。

4.3　単一縦軸の利得特性

まず、利得だけを単一の縦軸で比較した結果を図 4 に示す。測定値と理論値には同じ CSV ファイルの別々の列を用いた。

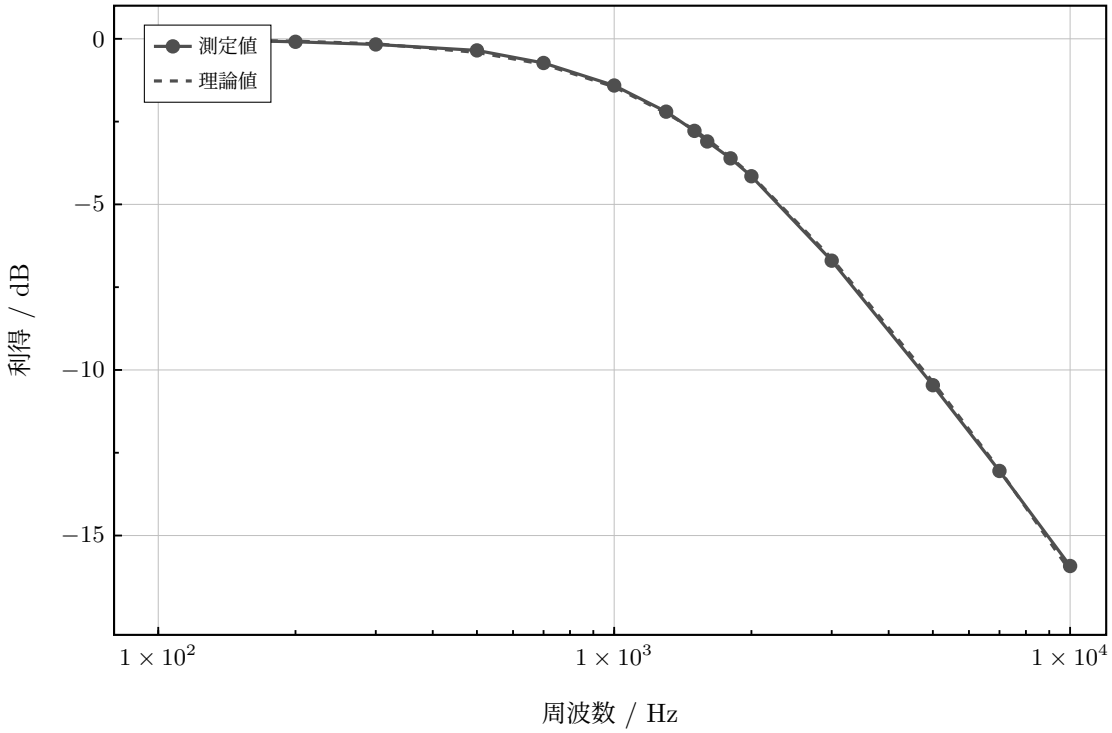


図 4: 利得の周波数特性

CSV から一つのグラフを作るコード　sections/04-results.tex

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \begin{tikzpicture}
    \begin{axis}[
      report axis,
      width=0.82\linewidth,
      height=0.52\linewidth,
      xmode=log,
      xmin=80,
      xmax=12000,
      ymin=-18,
      ymax=1,
      xtick={100,1000,10000},
      xticklabels={\num{1e2},\num{1e3},\num{1e4}},
      ytick={-15,-10,-5,0},
      xlabel={周波数 / \unit{\hertz}},
      ylabel={利得 / \unit{\decibel}}
    ]
      \addplot[report plot,mark=*]
        table[x=frequency_hz,y=gain_measured,col sep=comma]
        {data/frequency-response.csv};
      \addlegendentry{測定値}
      \addplot[report plot,dashed,mark=none]
        table[x=frequency_hz,y=gain_theory,col sep=comma]
        {data/frequency-response.csv};
      \addlegendentry{理論値}
    \end{axis}
  \end{tikzpicture}
  \caption{利得の周波数特性}
  \label{fig:gain-response}
\end{figure}
%
```

[PLOT-SINGLE-01]　一つの `axis` の中に二つの `\addplot` を書き、測定値と理論値を同じグラフで比べています。

[PLOT-STYLE-AXIS-01]　`report axis` は軸線、目盛、グリッド、ラベル、凡例を共通書式にそろえます。

[PLOT-STYLE-PLOT-01]　測定系列に `report plot` を指定すると、線幅とマーカーの大きさを統一できます。

データ読み込みの補足　`\addplottable` は CSV の列名を指定して、外部データファイルから座標を読み込みます。

凡例スタイルの補足　`report legend` は、凡例の位置、枠線、文字サイズをまとめてそろえます。

対数軸の補足　周波数軸には `xmode=log` を指定し、100 Hz、1 kHz、10 kHz を等間隔に表示しています。

測定値は全周波数範囲で理論曲線に沿って変化した。特に遮断周波数付近では、測定点を増やしたことにより曲線の変化を細かく確認できた。

4.4　利得と位相差の二重縦軸表示

利得と位相差を同じ周波数軸で比較した結果を図 5 に示す。

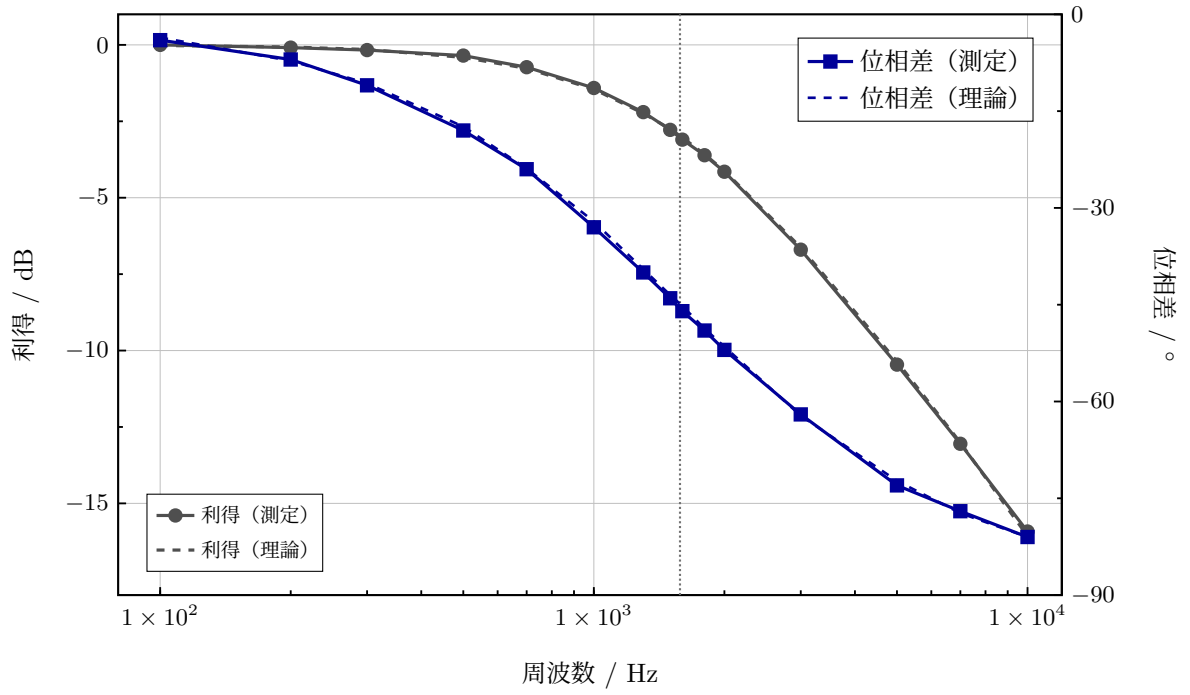


図 5: 利得と位相差の周波数特性

右側の縦軸を重ねるコード　`sections/04-results.tex`

```
\begin{axis}[
  report dual right axis,
  width=0.78\linewidth,
  height=0.48\linewidth,
  xmode=log,
  xmin=80,
  xmax=12000,
  ymin=-90,
  ymax=0,
  ytick={-90,-60,-30,0},
  ylabel={位相差 / \unit{\degree}},
  legend style={at={(0.97,0.96)},anchor=north east}
]
  \addplot[blue!60!black,line width=1.2pt,mark=square*,mark size=2.1pt]
    table[x=frequency_hz,y=phase_measured,col sep=comma]
    {data/frequency-response.csv};
  \addlegendentry{位相差（測定）}
  \addplot[blue!60!black,dashed,line width=1.0pt,mark=none]
    table[x=frequency_hz,y=phase_theory,col sep=comma]
    {data/frequency-response.csv};
  \addlegendentry{位相差（理論）}
\end{axis}
%
```

［**PLOT-DUAL-01**］ 同じ `tikzpicture` に二つの `axis` を重ねると、左側と右側に別の縦軸を持つグラフを作れます。
［**PLOT-STYLE-RIGHT-01**］ 右側の軸に `report dual right axis` を指定すると、左側のグラフに重ねやすい書式になります。
軸を重ねるときの補足 二つの軸で幅、高さ、横軸範囲を同じ値にすると、目盛位置が正確に一致します。

図 4〜5 から、利得と位相差のどちらを用いても遮断周波数が 1.6 kHz 付近にあることを確認できる。

4.5 利得残差

測定利得から理論利得を引いた残差を図 6 に示す。

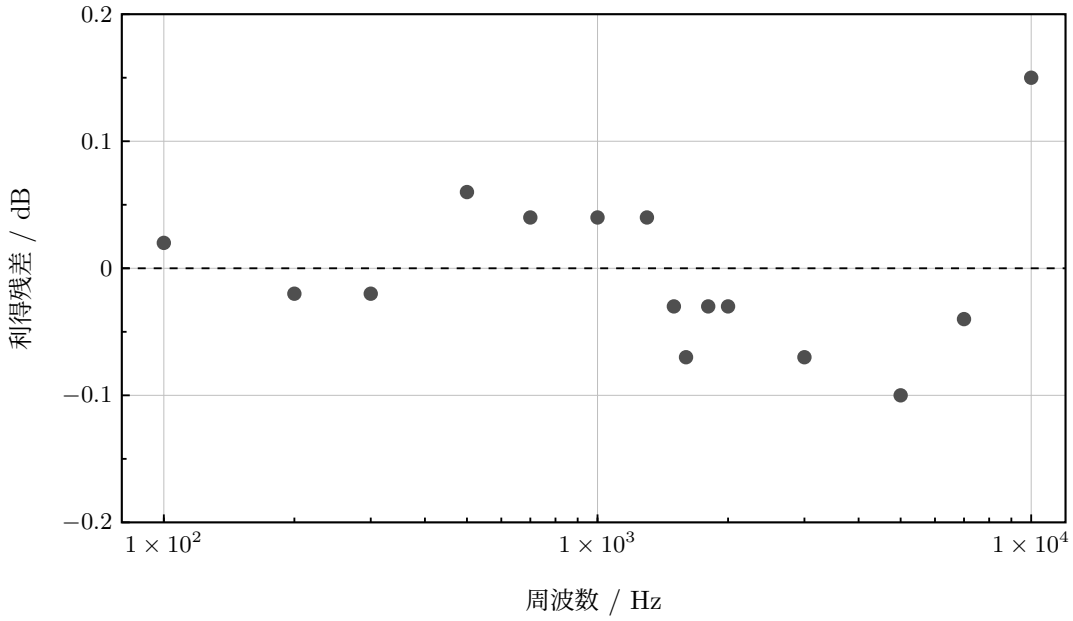


図 6: 測定利得と理論利得の残差

［**PLOT-BASE-01**］ 凡例を必要としないグラフでは、軸の基本書式だけを持つ `report axis base` を直接利用できます。

残差は −0.10–0.15 dB の範囲にあり、特定の周波数だけが大きく外れる傾向は見られなかった。表 3 および 4 および図 6 を合わせると、測定値のばらつきよりも周波数ごとのわずかな系統差が残っていることが分かる。
［**REF-MULTI-01**］ 種類の異なる複数ラベルを一つの `\cref` に指定すると、表と図の名称を自動で分けて表示します。

5 考察

5.1 データ処理

CSV ファイルから周波数、利得、位相差を読み込み、理論値との差を計算した。リスト 1 に、読み込みと基本計算の処理を示す。

```
import csv
import math

INPUT_FILE = "data/frequency-response.csv"

with open(INPUT_FILE, encoding="utf-8") as stream:
    rows = list(csv.DictReader(stream))
```

```
8
9  # Convert selected CSV fields from text to floating-point values.
10 measurements = [
11     {
12         "frequency": float(row["frequency_hz"]),
13         "gain": float(row["gain_measured"]),
14         "phase": float(row["phase_measured"]),
15     }
16     for row in rows
17 ]
18
19 gain_cutoff = min(
20     measurements,
21     key=lambda row: abs(row["gain"] + 3.0),
22 )
23
24 message = (
25     f"nearest cutoff candidate: {gain_cutoff['frequency']:.0f} Hz, "
26     f"gain={gain_cutoff['gain']:.2f} dB, phase={gain_cutoff['phase']:.1f} deg"
27 )
28 print(message)
```

リスト 1: 周波数応答データの読み込みと基本計算

コードを本文に載せるための LaTeX ソース　sections/05-discussion.tex

```
\begin{lstlisting}[
  language=Python,
  caption={周波数応答データの読み込みと基本計算},
  label={lst:analysis}
]
import csv
import math

INPUT_FILE = "data/frequency-response.csv"

with open(INPUT_FILE, encoding="utf-8") as stream:
    rows = list(csv.DictReader(stream))

# Convert selected CSV fields from text to floating-point values.
measurements = [
    {
        "frequency": float(row["frequency_hz"]),
        "gain": float(row["gain_measured"]),
        "phase": float(row["phase_measured"]),
    }
    for row in rows
]

gain_cutoff = min(
    measurements,
    key=lambda row: abs(row["gain"] + 3.0),
)

message = (
    f"nearest cutoff candidate: {gain_cutoff['frequency']:.0f} Hz, "
    f"gain={gain_cutoff['gain']:.2f} dB, phase={gain_cutoff['phase']:.1f} deg"
)
print(message)
\end{lstlisting}
%
```

[CODE-BLOCK-01]　lstlisting の中にプログラムを書くと、コード用の書体と枠で表示できます。caption には見出し、label には参照用の名前を書きます。

[CODE-HIGHLIGHT-01]　language=Python により、予約語、コメント、文字列が種類ごとに色分けされます。

長い行の補足　枠幅を超えるコードは、全体設定の breaklines=true により次の行へ折り返されます。

コード参照の補足　caption と label を付けたコードは、図や表と同様に \cref から参照できます。

5.2　利得から求めた遮断周波数

$-3\,\mathrm{dB}$ をはさむ $1.50\,\mathrm{kHz}$ と $1.60\,\mathrm{kHz}$ の二点を用い、利得を周波数に対して線形補間した。補間処理をリスト 2 に示す。

```
def interpolate_x(x1, y1, x2, y2, target_y):
    ratio = (target_y - y1) / (y2 - y1)
    return x1 + ratio * (x2 - x1)

cutoff_gain_hz = interpolate_x(
    1500.0, -2.78,
    1600.0, -3.10,
    -3.00,
)

print(f"gain estimate = {cutoff_gain_hz:.1f} Hz")
```

リスト 2: 二点間の線形補間

得られた遮断周波数は $1.57\,\mathrm{kHz}$ であった。測定点を一つ選ぶだけの場合は $1.60\,\mathrm{kHz}$ となるが、二点補間により理論値へ近い値が得られた。

5.3　位相差から求めた遮断周波数

位相差が -45° となる点についても、$1.50\,\mathrm{kHz}$ の -44° と $1.60\,\mathrm{kHz}$ の -46° の間を補間した。この方法による遮断周波数は $1.55\,\mathrm{kHz}$ となった。

利得による推定値と位相差による推定値の差は $20\,\mathrm{Hz}$ であった。この差は、振幅と時間差を別々に読み取ったこと、および表示分解能が異なることにより生じたと考えられる。

5.4　曲線全体を用いた推定

全測定点に対して理論式の f_c だけを変化させ、利得残差の二乗和が最小となる値を探索した。実行時に用いたコマンドをリスト 3 に示す。

```
python3 analyze_response.py \
  --input data/frequency-response.csv \
  --fit gain \
  --output build/fit-summary.txt
```

リスト 3: 解析プログラムの実行コマンド

［CODE-LANGUAGE-02］ `language` の値を変更すると、同じ `lstlisting` で別の言語の構文を表示できます。

曲線全体から得られた遮断周波数は $1.58\,\mathrm{kHz}$ であった。三つの推定結果を表 5 にまとめる。

表 5: 遮断周波数の推定結果

推定方法	推定値 / kHz	使用した情報
利得の二点補間	1.57	$-3\,\mathrm{dB}$ をはさむ $1.50\,\mathrm{kHz}$ と $1.60\,\mathrm{kHz}$ の測定値
位相差の二点補間	1.55	-45° をはさむ二つの位相差
利得曲線の当てはめ	1.58	$100\,\mathrm{Hz}$ から $10\,\mathrm{kHz}$ までの全利得測定値

三つの値は 1.55–1.58 kHz の範囲にあり、素子の測定値から求めた理論値 1.58 kHz と近かった。

5.5　理論値との差

代表値として曲線当てはめによる 1.58 kHz を用い、公称値から求めた 1.59 kHz との相対差を式 (13) で計算した。

$$\varepsilon = \frac{|1.58 - 1.59|}{1.59} \times 100 \simeq 0.63\,\% \tag{13}$$

一方、実測した $R = 0.998\,\mathrm{k\Omega}$、$C = 0.101\,\mu\mathrm{F}$ を式 (7) に代入した値は 1.58 kHz であり、曲線当てはめの値と一致した。

5.6　素子公差の影響

式 (11)〜(12) で求めた 1.49–1.71 kHz の範囲には、三つの推定値がすべて含まれる。一次近似では、遮断周波数の相対変化は抵抗と静電容量の相対変化の和に対応する。

$$\frac{\Delta f_c}{f_c} \simeq -\frac{\Delta R}{R} - \frac{\Delta C}{C}$$
$$\left|\frac{\Delta f_c}{f_c}\right| \le \left|\frac{\Delta R}{R}\right| + \left|\frac{\Delta C}{C}\right| .$$

測定した抵抗値のずれは小さく、今回の遮断周波数には主に静電容量のずれが影響したと考えられる。素子公差を含む測定不確かさの整理には、学位論文で示された方法も参照した [9]。

5.7　測定器による負荷

理論式では信号発生器を理想電圧源、オシロスコープを無限大の入力抵抗として扱った。実際には信号発生器に 50 Ω の出力抵抗があり、プローブにも入力抵抗と入力容量がある。そのため、回路から見た実効抵抗と実効容量は公称値だけで決まらない。

特に高周波側ではプローブの入力容量がコンデンサと並列に加わり、理論曲線よりわずかに大きな減衰を生じる可能性がある。図 6 で 10 kHz の残差が正側へずれたことには、振幅読取りの分解能や信号発生器の出力変化も影響したと考えられる。

5.8　走査方向と再現性

500 Hz から 2.00 kHz までを逆方向にも測定した結果、同じ周波数での利得差は最大 0.04 dB であった。RC 回路は受動回路であり、今回の時間間隔では明確な履歴依存性は見られなかった。

ただし、周波数を切り替えた直後に値を読み取ると、オシロスコープの自動測定値が一時的に変動することがあった。測定許可信号の考え方や同期測定については、講演資料と会議録の整理も参照した [10, 11]。

5.9　主な誤差要因

理論値と測定値の差に含まれる要因を以下にまとめる。

素子の公差　　抵抗値と静電容量が公称値からずれる。

周波数間隔　　真の -3 dB 点を直接測定せず、測定点間を補間している。

出力抵抗	信号発生器の 50 Ω を単純な理論式に含めていない。
プローブ負荷	プローブの入力抵抗と入力容量が回路へ加わる。
時間差読取り	カーソル位置の分解能が位相差へ変換される。
振幅読取り	高周波側では出力振幅が小さく、相対的な読取り誤差が増える。

実験室内の事前メモに記録された注意点とも比較し、グラウンド接続とプローブ倍率を毎回確認する必要があると判断した [12]。英語文献に示された一次フィルタの評価方法とも、測定手順と結果の傾向は一致した [13]。

5.10　測定方法の改善案

次回の測定では、以下の順に条件を改善する。

1. 1.45–1.70 kHz の測定間隔を 25 Hz 程度まで小さくする。
2. 各周波数で五回以上測定し、平均値と標準不確かさを求める。
3. 信号発生器の出力抵抗を含む等価回路で理論値を計算する。
4. プローブの入力容量を実測または仕様値から補正する。
5. 自動保存した波形から振幅と位相差を同じ処理で計算する。

番号形式の補足　二つ目の `enumerate` では `label=\arabic*.` とし、通常の「1.」形式を使用しています。

6　まとめ

本実験では、抵抗とコンデンサから構成される一次 RC 低域通過フィルタを作製し、100 Hz から 10 kHz までの周波数応答を測定した。入力振幅を 1.00 V に保ち、出力振幅と入出力波形の時間差から利得と位相差を求めた。

低周波数側では利得が 0 dB に近く、入力信号がほぼ保たれた。周波数の増加に伴って利得は低下し、位相差は -90° に近づいた。この変化は図 4 および 5 に示した理論曲線と同じ傾向であった。

遮断周波数は、利得の二点補間から 1.57 kHz、位相差の二点補間から 1.55 kHz、利得曲線全体の当てはめから 1.58 kHz と推定された。測定した素子値から計算した値は 1.58 kHz であり、曲線全体を用いた推定値と一致した。

主な定量結果を以下にまとめる。

- 1.60 kHz における利得：-3.10 dB
- 1.60 kHz における位相差：-46°
- 曲線当てはめによる遮断周波数：1.58 kHz
- 公称素子値から求めた値との相対差：0.63 %
- 遮断周波数付近の利得標準偏差：0.02–0.03 dB

まとめの一覧に関する補足　定量結果だけを短く再掲する場合にも、`itemize` を使用して本文と数値を分けられます。

理論値と測定値の小さな差には、素子値の公差、測定周波数の間隔、信号発生器の出力抵抗、プローブの入力容量、振幅と時間差の読取り分解能が含まれる。三回の繰り返し測定では大きなばらつきは見られなかったが、系統的な差をさらに評価するには、測定点を増やし、測定器の等価回路を理論計算へ取り入れる必要がある。

以上より、一次 RC 低域通過フィルタの振幅特性と位相特性を同じ測定から確認し、素子値、表形式の測定

結果、グラフおよび解析コードを対応させて遮断周波数を評価できた。

オンライン資料を登録する BibLaTeX データ　bibliography/references.bib

```
@online{labreporttex,
  author = {{ywhdt}},
  title = {LabReportTex：工学実験レポート用 LaTeX テンプレート},
  organization = {GitHub},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/ywhdt/LabReportTex},
  urldate = {2026-08-10},
  langid = {japanese}
}
%
```

［**BIB-JAPANESE-01**］ 日本語文献に `langid={japanese}` を指定すると、`biblatex-jareport` の日本語書式が選択されます。

［**BIB-DRIVERS-01**］ 以下の一覧には、書籍、論文、分担章、会議論文、会議録、報告書、学位論文、オンライン資料、技術資料、未刊行資料の各形式を含めています。

英語文献の補足　英語文献では日本語用の書式を使わず、この例では IEEE 形式で出力されます。

URL の補足　`online` などの文献では、`url` と `urldate` から URL と参照日を出力できます。

引用番号の補足　`citestyle=numeric-comp` により、連続する複数文献の引用番号は範囲へ圧縮されます。

［**BIB-CONDITION-01**］ このテンプレートでは、本文で引用した文献がある場合だけ参考文献一覧を表示します。

参考文献

[1] ywhdt. “LabReportTex：工学実験レポート用 LaTeX テンプレート”. GitHub. 2026. https://github.com/ywhdt/LabReportTex,（参照 2026-08-10）.

[2] 電気計測実験編集委員会. 基礎電気計測とフィルタ回路. 第 2 版, 東京, 工学教育社, 2024, 284p.,（電気電子実験シリーズ, 4）, ISBN 978-4-0000-0004-8.

[3] 山田, 太郎, 鈴木, 花子. 一次低域通過回路の周波数応答測定. 工学実験教育論文集. 2023, vol. 18, no. 2, p. 45–54, E2307, doi: 10.0000/sample.2023.2307.

[4] 佐藤, 健. “複素インピーダンスによる回路解析”. 電気回路実験の基礎. 高橋, 明編. 大阪, 計測技術出版, 2022, p. 31–58,（工学基礎講座, 8）, ISBN 978-4-0000-0008-6.

[5] 計測機器校正センター. 基礎実験用測定器の校正記録. 横浜, 計測機器校正センター, 2025, TR-2025-014, 36p.. https://example.com/reports/TR-2025-014,（参照 2026-08-10）.

[6] 電子計測資料センター. “受動プローブの補償と入力容量”. 電子計測資料センター. 2025-11-18. https://example.com/measurement/passive-probe,（参照 2026-08-10）.

[7] Sample Instruments. Sample Scope B 技術仕様. 製品技術資料, 2025, 文書番号 SSB-100. https://example.com/instruments/sample-scope-b,（参照 2026-08-10）.

[8] 中村, 彩. “オシロスコープによる振幅と位相の測定”. 電子計測の実践技法. 伊藤, 正, 小林, 翼編. 名古屋, 実験技術社, 2021, p. 91–118.

[9] 田中, 美咲. 教育用アナログ回路実験における測定不確かさの評価. 京都, 西日本工科大学大学院, 2022, 96p., 修士論文. https://example.com/theses/analog-measurement,（参照 2026-08-10）.

[10] 木村, 誠, 加藤, 由美. “同期条件を用いた周波数掃引測定の自動化”. 第 15 回工学計測教育シンポジウム講演論文集. 工学計測教育シンポジウム実行委員会編. 札幌工科大学, 2024-09-12, 工学計測教育学会, 2024, p. 72–75,（工学計測教育シンポジウム）. https://example.com/events/measurement-2024/papers/15,（参照 2026-08-10）.

[11] 工学計測教育シンポジウム実行委員会編. 第 15 回工学計測教育シンポジウム講演論文集. 札幌工科大学, 2024-09-12, 工学計測教育学会, 2024, 168p.. https://example.com/events/measurement-2024, (参照 2026-08-10).

[12] 基礎電気実験担当グループ. RC 回路測定時の確認事項. 実験室内資料. 2026, 改訂第 3 版.

[13] H. Mori and C. Evans, “Frequency response measurements for first-order rc filters,” *Journal of Applied Circuit Education*, vol. 12, no. 2, pp. 45–52, 2023. DOI: 10.0000/jace.2023.1202